

音楽を聴くためのヘッドフォンであるなら、人間の耳にやさしく寄りそうカタチが望ましいのではないだろうか。


・音楽を聴く素晴らしさは、名曲や名演奏に触れるということだけでなく、音の繊細な色合い、雰囲気や余韻の消え方といった微妙なニュアンスを楽しむことにあるのではないかでしょうか。

STAXが世界で最初にコンデンサー型ヘッドフォンを実用化し、独自の音の世界を創り出したのは、1959年それをSR-1として商品化したのは1960年のことでした。

そして今までの四半世紀

もの間、常に音楽を聴くための理想的なヘッドフォンを模索しつづけ、数々の傑作と称される製品を生み出してきました。音の分解能・高解像力といふ点では頂点を極めたともいえるSR-X/MK-3。そしてエポックメーリングな製品として忘ることのできない、SR-ΣとSR-Δの登場でした。

・音楽を聴き、楽しむのが、私たちの両耳である以上、あるがままの耳の形を大切にして、自然に対応しながら音を送り込む…。音や音楽が、ふだん聴いているそのままで耳に入ってくるヘッドフォン。これこそ、人間とヘッドフォンのヒューマンでナチュラルな在り方ではないだろうか…。こうして私たちは、原点に立ち戻り、人間の耳を新たな研究対象として模索を始めたのです。まずスピーカーユニットの形態を変えてみました。耳の全面積をカバーできるよう大型化し、さらに貝殻のような長円形の外耳のカタチに合わせて、小判型にしたのです。そして試聴。振動膜の運動形態の観察や、張力の違いによる音の違い、耳までの距離や角度による違いなど、ひとつひとつ試作を繰り返し、分析を重ねました。このとき、私たちはコンデンサー方式を採用していることの恩恵を、思いがけずに受けたのです。もし発音ユニットの形や大きさが自由に変えられるコンデンサー方式でなかつたら、試行錯誤による試作につぐ試作に、スムーズに対応できなかつたと思えるからです。

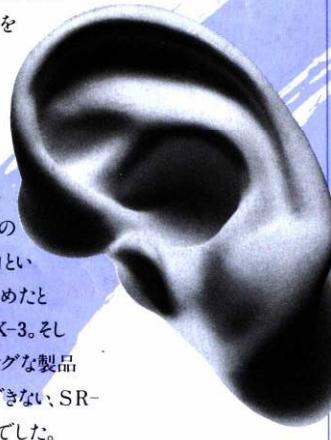

やさしく、力強く、そして

SR-Δのデザインは、小判型発音ユニットを耳の向きに合わせて、やや斜め前方から音が入るように設置する。密閉感を取り除くために、ボディを独特的な構造をもつオープン型とする。さらに軽い装着感を与え長時間のヒアリングにも疲れないよう、イヤーパッドにも、きめ細かな配慮を加える。というものでした。これらによって、音楽に壮大なスケール感を与える、極めて高い解像力をも可能にしたのです。第3の頂点、SR-Δの見事な成功です。

人間の耳のカタチに対して、素直に対応することで、最

も音楽的で、最も

ナチュラルな

イヤースピ

ーカー＝

SR-Δ

が完成したのです。1981年、シカゴのコンシューマー

エレクトロニクスシ

ヨーは、SR-Δに対して“デザイン・アンド・エンジニアリング賞”

を与え、その成果を高く評価しました。そして、その後、ダイムラー・ベンツ社の

目にとまることがあります。彼等は、すぐれたヘッドフォンである

SR-Δの、特に“謹厳な分析者”である部分に、強く興味を抱きました。

あくまでもアキュレイト。




SR-Δ ¥28,000

り、フィルムが電極に引き寄せられたり反発したりして発音するわけです。また、ダイナミック型のようにマグネットを使わずに静電気の力で動作させるので、原理的に磁気歪みが発生しません。その結果、微細な音の再現性に優れ、微妙なニュアンスを見事に表現します。さらに、歪が極めて少ないので、長時間にわたる観賞も快適してくれます。音楽が生み出す壮大な広がりと、楽器の奏でる繊細な音色、そして演奏家の細やかな息づかいも鮮やかに蘇えらせ、新たな感動を呼び起します。スタックスのコンデンサー型イヤースピーカーシステム。音にこだわる方へ、自信をもってお薦めします。

羽のように軽い振動板…。

コンデンサー型のイヤースピーカーが、なぜこれほど多くの支持を受けているかと言えば、まず“振動体が軽い”ということです。音楽の微妙なニュアンスを伝えるには、振動体に可能な限り軽いものを使い、忠実に電気信号に変換させることが必要です。振動体が重いほど不利な事はいうまでもありません。優秀録音のほとんどがコンデンサー型マイクを使用しているという事実も、このことを裏づけています。コンデンサーマイクで録った音楽を、コンデンサースピーカーで再生する。これが「スタックスの発想の原点であり、コンデンサー型のシステムをお薦めする最大の理由なのです。

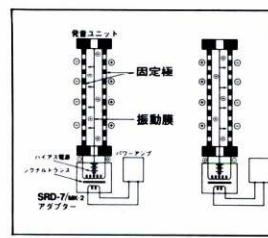そして、独自の構造が音楽の感動を呼び起します。では、コンデンサー型スピーカーの基本構造につい



て少し触れてみましょう。厚さわずか数ミクロン(1ミクロン=1/1000mm)という極めて薄い高分子フィルム(振動体)を用意しこれにバイアス電圧(イヤースピーカーの場合200V~600V)を加えます。その両側に電極を置き、そこへ片側がもう一方がーとなる様に電圧で音楽信号を加えると、その電位差によ

